





## Calculatoare Numerice (2)

-Cursul 9 –

Interfațarea cu dispozitivele I/O

Dan Tudose

Facultatea de Automatică și Calculatoare Universitatea Politehnica București

### Comic of the day









http://xkcd.com/932/





#### **Dispozitive Input/Output**



#### **Cuprins**

- 1. Dispozitive și controllere Input/Output
- 2. Keyboard and Mouse
- 3. Unități de display
- 4. Dispozitive de imprimare
- 5. Alte dispozitive Input/Output
- 6. Conectarea în rețea a dispozitivelor Input/Output











# Dispozitive și controllere de intrare/ieșire




	<u> </u>			
Input type	Prime examples	Other examples	Data rate (b/s)	Main uses
Symbol	Keyboard, keypad	Music note, OCR	10s	Ubiquitous
Position	Mouse, touchpad	Stick, wheel, glove	100s	Ubiquitous
Identity	Barcode reader	Badge, fingerprint	100s	Sales, security
Sensory	Touch, motion, light	Scent, brain signal	100s	Control, security
Audio	Microphone	Phone, radio, tape	1000s	Ubiquitous
Image	Scanner, camera	Graphic tablet	1000s-10 <sup>6</sup> s	Photos, publishing
Video	Camcorder, DVD	VCR, TV cable	1000s-10 <sup>9</sup> s	Entertainment
Output type	Prime examples	Other examples	Data rate (b/s)	Main uses
Symbol	LCD line segments	LED, status light	10s	Ubiquitous
Position	Stepper motor	Robotic motion	100s	Ubiquitous
Warning	Buzzer, bell, siren	Flashing light	A few	Safety, security
Sensory	Braille text	Scent, brain stimulus	100s	Personal assistance
Audio	Speaker, audiotape	Voice synthesizer	1000s	Ubiquitous
Image	Monitor, printer	Plotter, microfilm	1000s	Ubiquitous
Video	Monitor, TV screen	Film/video recorder	1000s-10 <sup>9</sup> s	Entertainment
Two-way I/O	Prime examples	Other examples	Data rate (b/s)	Main uses
Mass storage	Hard/floppy disk	CD, tape, archive	10 <sup>6</sup> s	Ubiquitous
Network	Modem, fax, LAN	Cable, DSL, ATM	1000s-10 <sup>9</sup> s	Ubiquitous




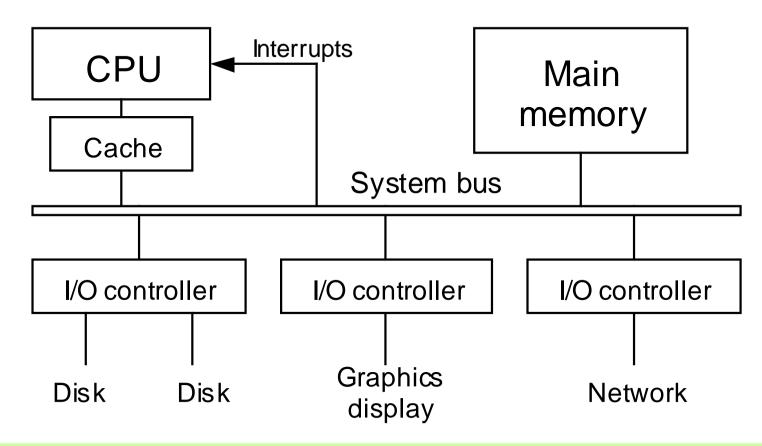
#### Diagrama unui sistem cu Input/Output






Sistem de input/output printr-un singur bus de date comun.




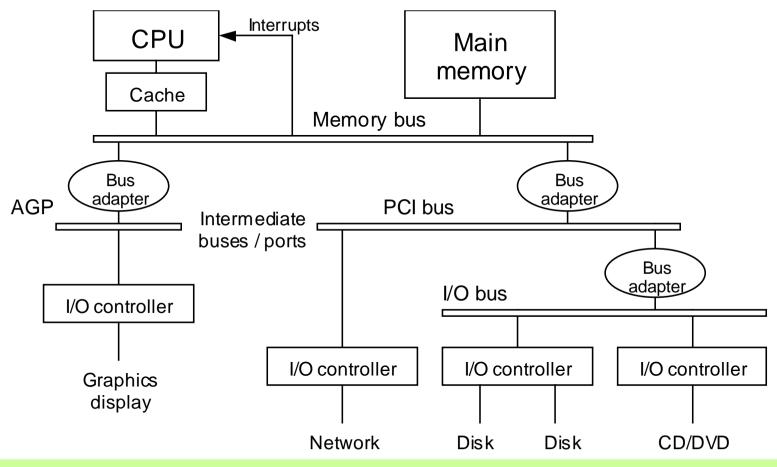
## Organizarea I/O pentru performanță mărită






Input/output prin bus-uri de date intermediare sau dedicate





## Tastatură și mouse



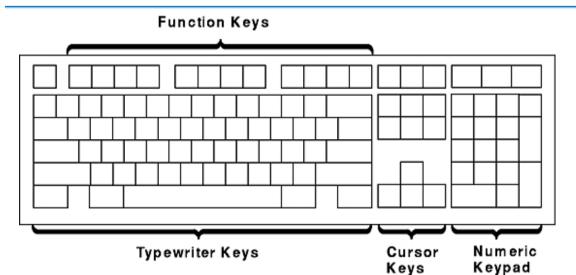












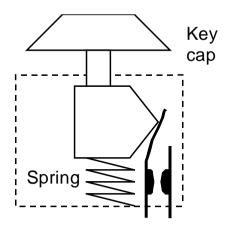
#### Butoanele tastaturii și codificarea lor






(a) Mechanical switch with a plunger

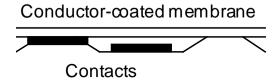

(b) Membrane switch

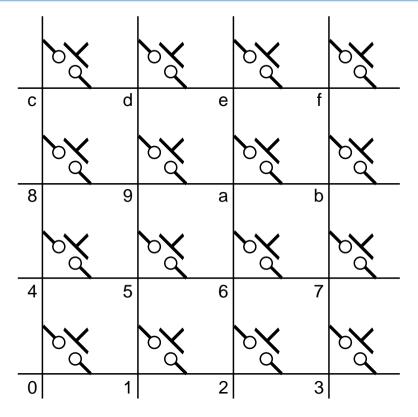

(c) Logical arrangement of keys


Două tipuri de butoane și schema logică a conectării lor într-o tastatură hexazecimală




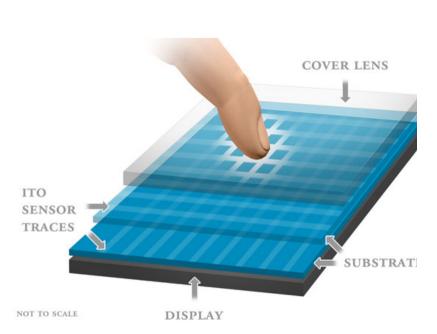
#### Tastatură cu proiecție sau capacitivă





2. A capacitive-type touchscreen (self or absolute capacitive type)—a laminate of multiple substrates (either PET, or glass as shown) or, in some cases a single substrate—contains a matrix of clear conductive electrodes (made by patterning a clear conductor like ITO). This substrate(s) is then laminated to a top cover lens (either glass or PET). When a user's finge touches the cover lens, it increases the measured capacitance of the electrodes closest to the finger. This change in capacitance is used to compute the location of the finger within the capacitive touchscreen.







## **Dispozitive pentru indicat**



















## Cum funcționează un mouse



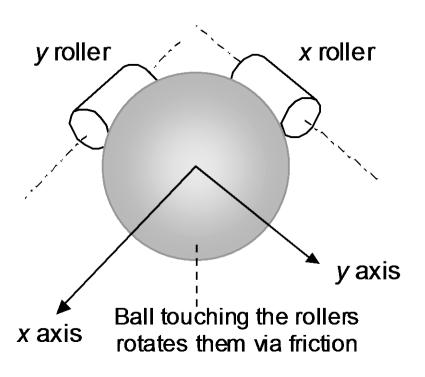

(a) Mechanical mouse

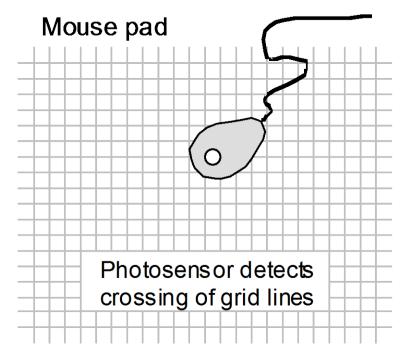

(b) Optical mouse


Mouse mecanic (cu bilă) și optic.






### Unități de afișare



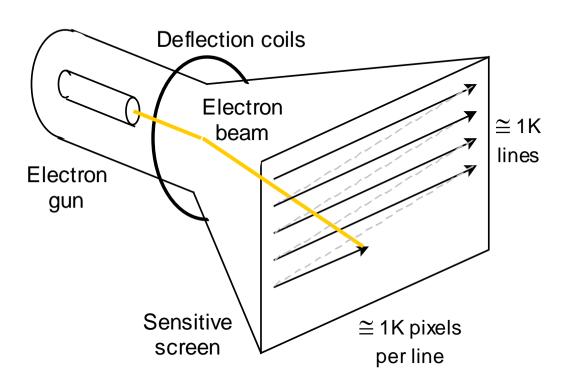

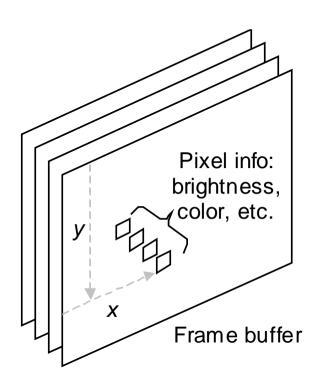

(a) Image formation on a CRT

(b) Data defining the image


Display CRT și imaginea stocată în frame buffer.






### Cum funcționează un display CRT



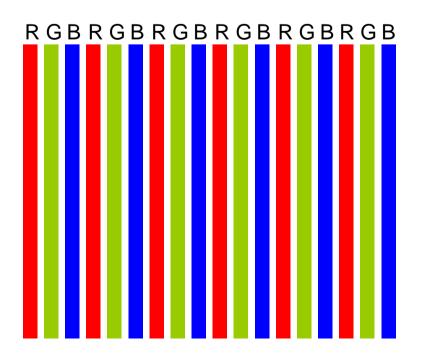

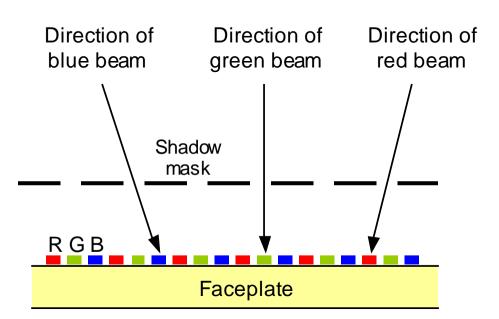

(a) The RGB color stripes

(b) Use of shadow mask


Schema e culori RGB pentru un display CRT modern.





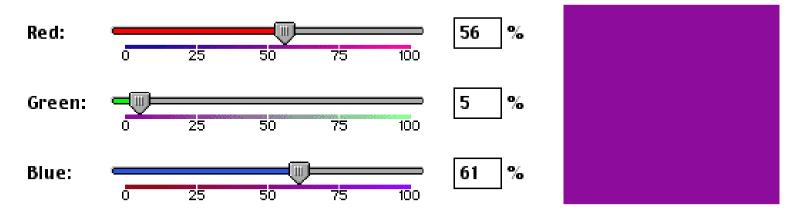
#### Codificarea culorilor în formatul RGB





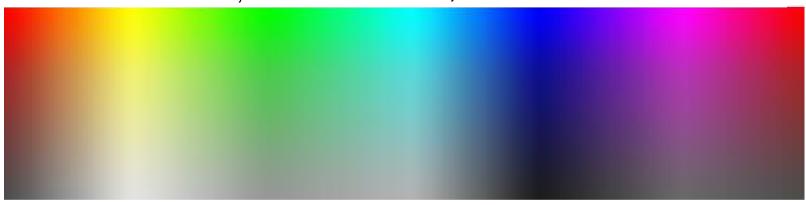Nuanța și saturația afectează aspectul unei culori (saturație maximă sus, saturație minimă la bază)








#### **Display-uri LCD**



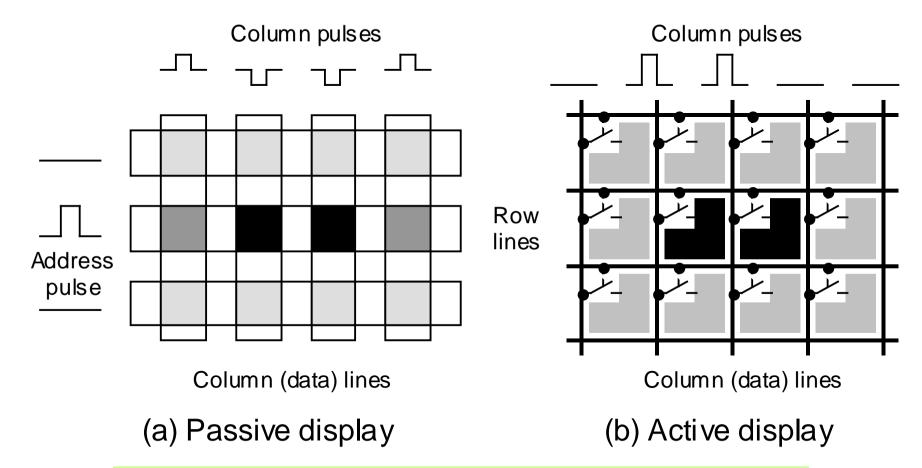


Display-uri LCD active și pasive





#### Pixelii într-un ecran LCD modern



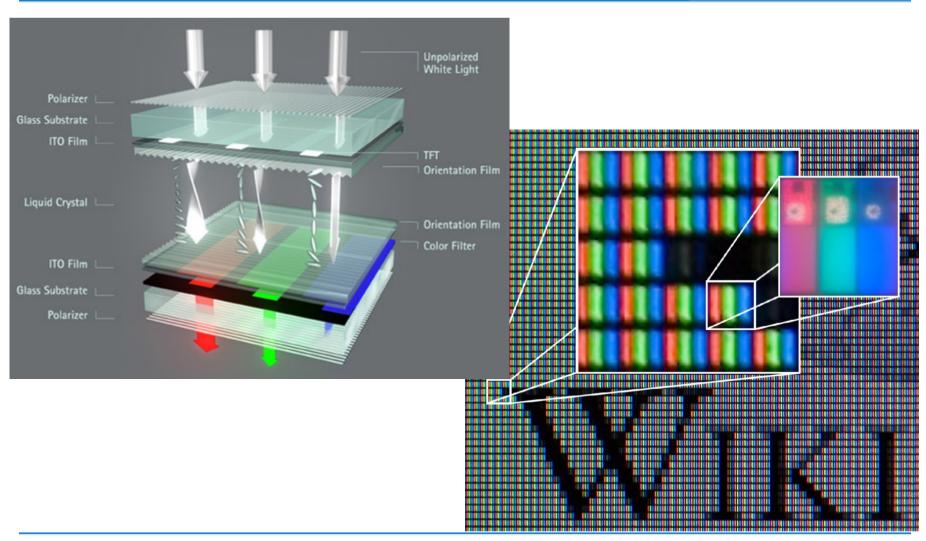





### Unități de display flexibile





Afişaj subţire flexibil folosind e-ink

Display flexibil Sony organic light-emitting diode (OLED)









#### E-Ink



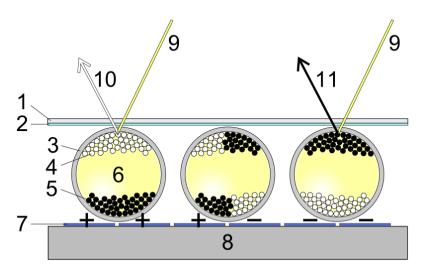

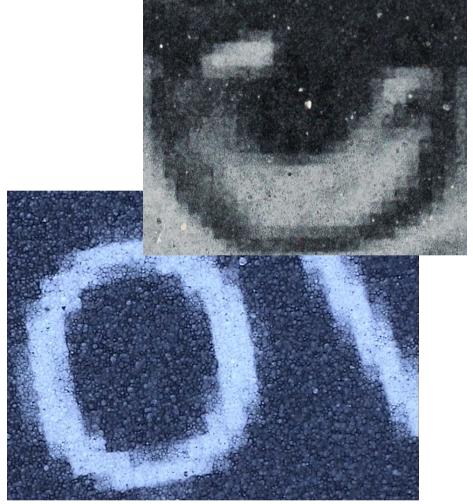- 1. upper layer
- 2. transparent electrode layer
- 3. transparent micro-capsules
- 4. positive charged white pigments
- 5. negative charged black pigments
- 6. transparent oil
- 7. electrode pixel layer
- 8. bottom supporting layer
- 9. light
- 10. white
- 11. black









### Alte tehnologii pentru display-uri



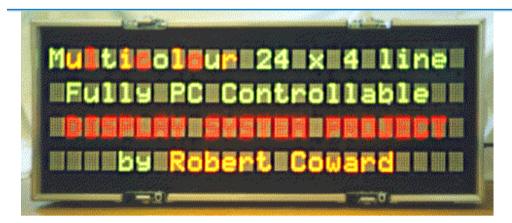

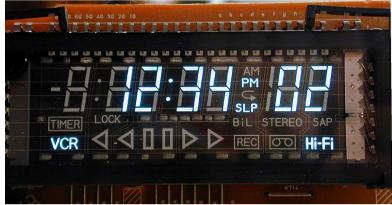










#### Dispozitive de tipărire



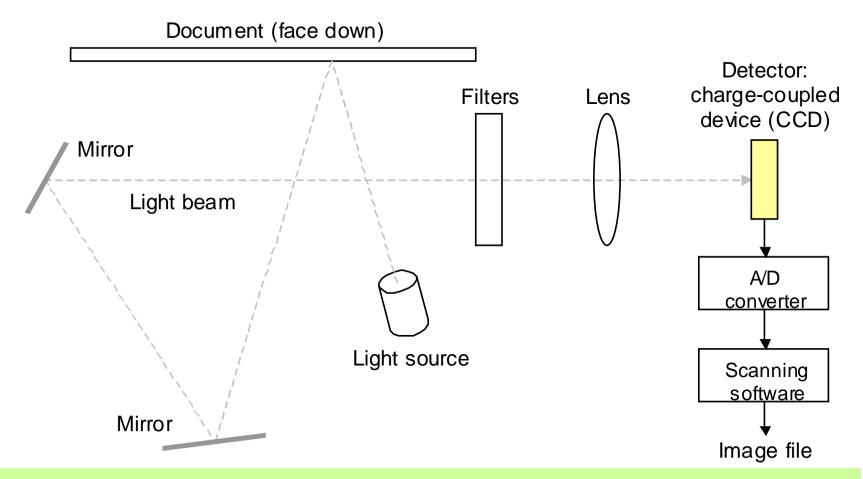


Mecanismul de scanare al imaginii într-un copiator modern.




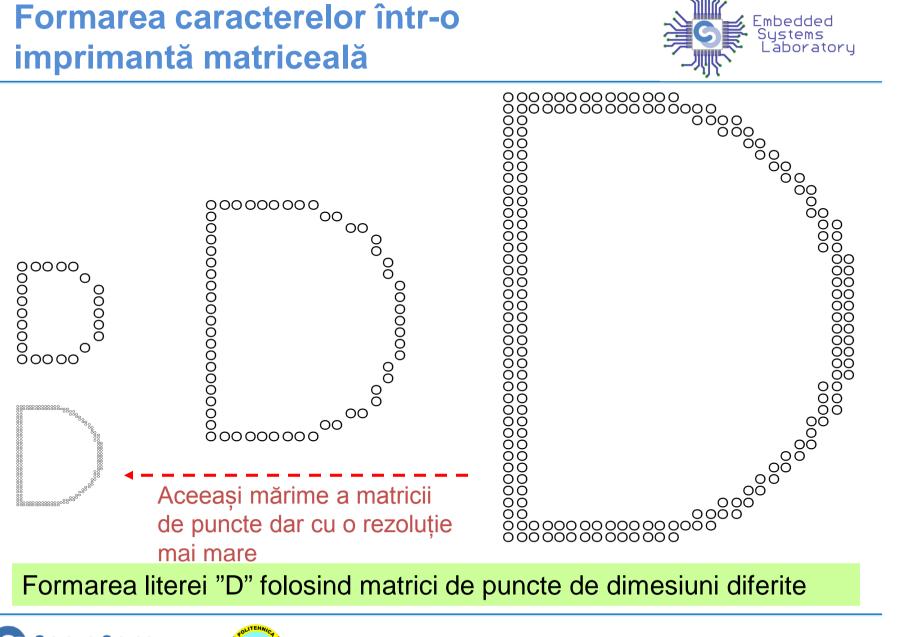
### Formarea caracterelor într-o imprimantă matriceală





Formarea literei "D" folosind matrici de puncte de dimesiuni diferite





## Simularea diferitelor niveluri de instensitate prin difuzia punctelor














Formarea a cinci neveluri de gri pe un dispozitiv care suportă doar alb și negru (e.g., imprimantă ink-jet sau laser)

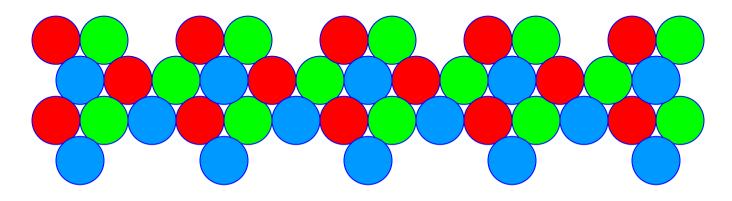Folosirea acelorași modele în RGB pentru producerea a  $5 \times 5 \times 5 = 125$  culori diferite







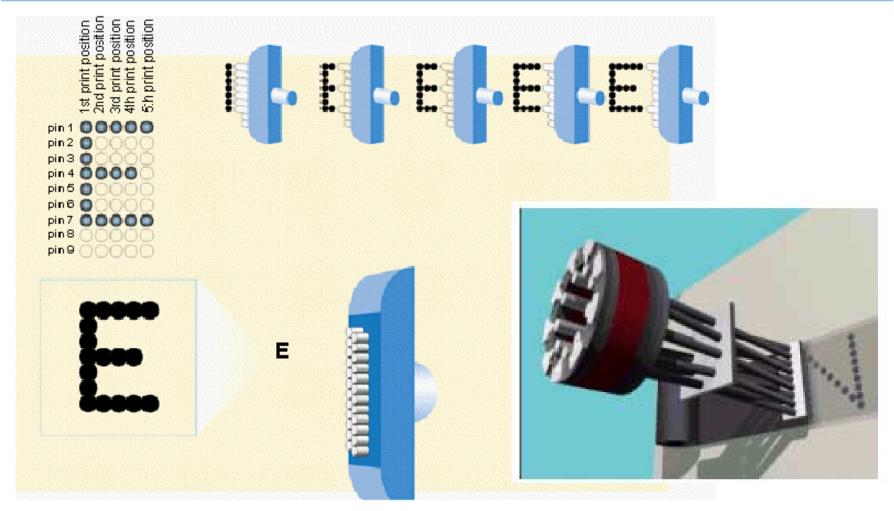
## Mecanism de imprimare pentru o imprimantă dot-matrix











#### Unitate de tipărire



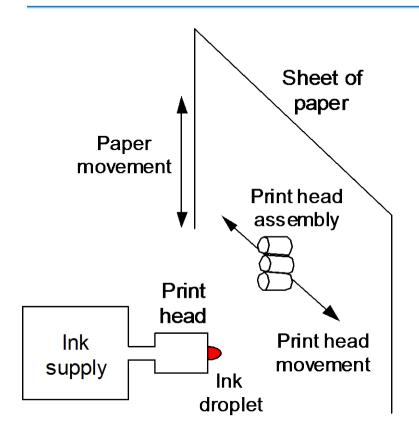

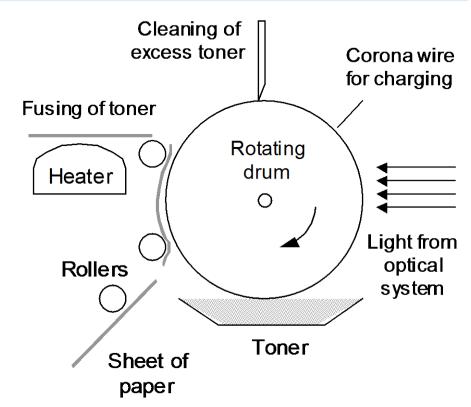

(a) Ink jet printing

(b) Laser printing


Imprimante Ink-jet și Laser.






#### Cum funcționează imprimantele color



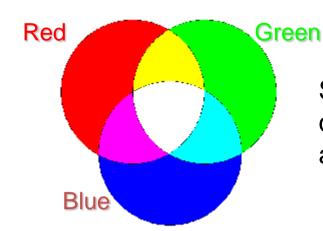

Schema RGB pentru un monitor este aditivă: diferite cantități de culoare primară sunt adăugate pentru a forma culoarea dorită.

#### Absența lui VERDE

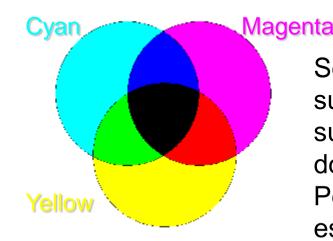

Schema de culori CMY pentru imprimate este substractivă: diferite cantități de culoare primară sunt substrase din alb pentru a forma culoarea dorită


Pentru a produce o nuanță de negru mai bună este folosită schema CMYK (K = black)





### **Procesul de imprimare CMYK**



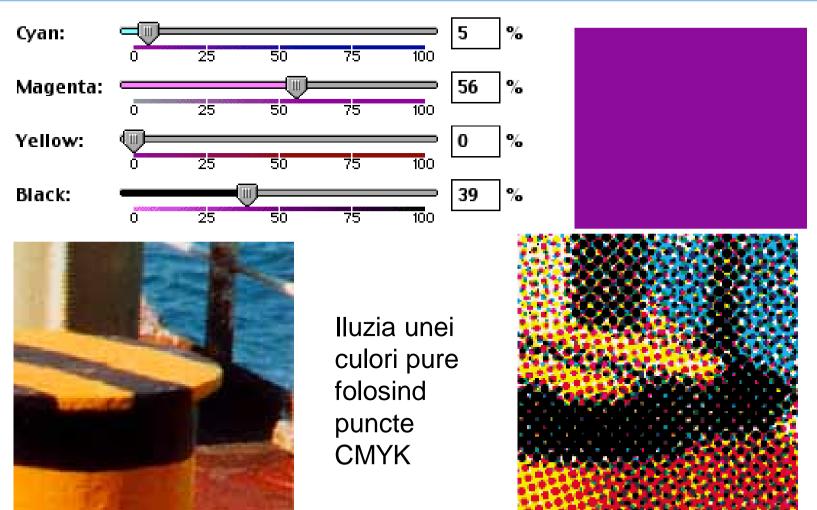






#### Roți de culoare



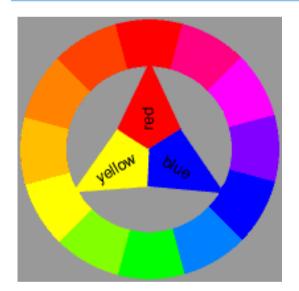

Paleta de culoare pentru artiști, folosită pentru amestecarea vopselurilor



Paleta de culori substractivă pentru imprimare (CMYK)



Paletă de culori aditivă, folosită în display-uri

Culorile primare apar la centru și la distanțe egale de-a lungul perimetrului paletei. Culorile secundare sunt la mijloc între culorile primare. Culorile terțiare sunt între ulorile primare și secundare.





## Alte dispozitive de I/O


















### Senzori și actuatoare


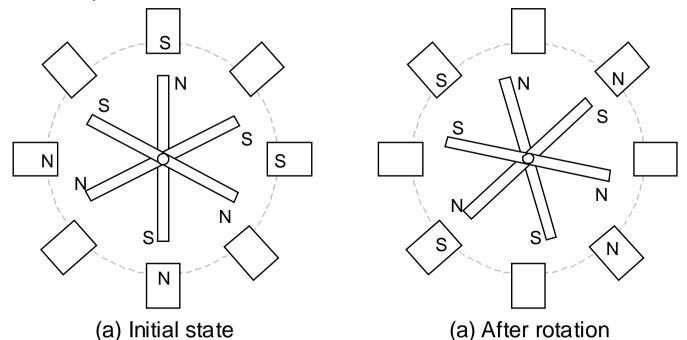
#### Colectează informații despre mediul înconjurător

- Senzori de lumină (fotocelule)
- Senzori de temperatură (contact și noncontact)
- Senzori de presiune




Principiul de operare pentru un motor pas cu pas




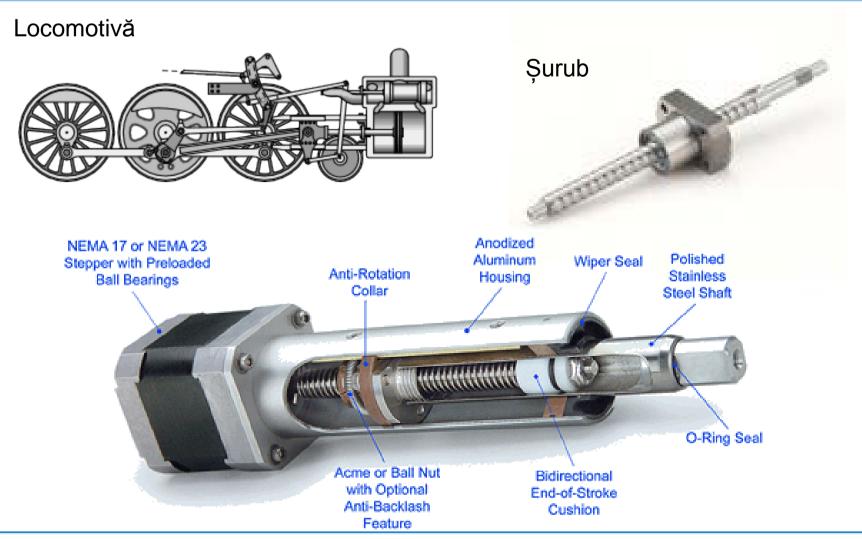
## Convertirea mișcării circulare în mișcare liniară









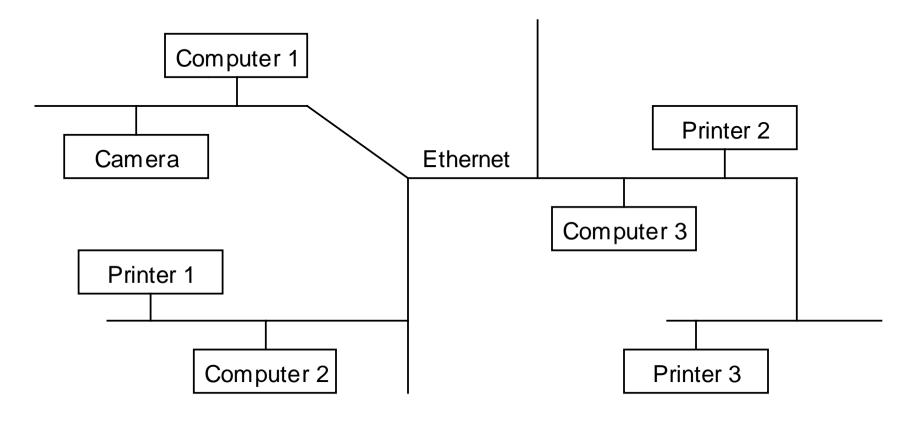
## Legarea în rețea a mai multor dispozitive de calcul






Pentru perifericele cu capabilități de rețea, I/O este făcut cu ajutorul transferului de fișiere.




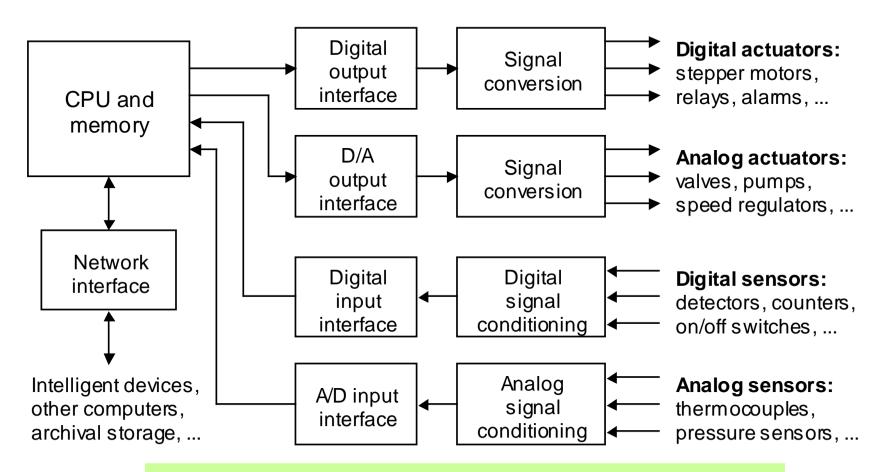
## Input/Output în sistemele de control și embedded





Structura unui sistem de control în buclă închisă.





### **Programarea Input/Output**



## Ca orice altceva, I/O-ul este controlat prin instrucțiuni în cod mașină

- Adresarea I/O (memory-mapped) și performanța acestuia
- Scheduled vs demand-based I/O: polling vs interrupts

#### **Cuprins**

- 1. Performanța I/O și benchmarking
- 2. Adresarea Input/Output
- 3. I/O planificat: Polling
- 4. Demand-Based I/O: Interrupts
- 5. Transfer de date I/O și DMA
- 6. Îmbunătățirea performanțelor I/O





## Performanță și benchmarking pentru I/O



#### Zidul I/O

O aplicațe de control industrial petrecea 90% din timp pentu operații cu CPU când a fost dezvoltată în anii 80. De atunci, componenta CPU fost actualizată la fiecare 5 ani dar componenta I/O a rămas neschimbată. Presupunând că performanța CPU s-a îmbunătățit de 10x cu fiecare upgrade, determinați fracțiunea de timp petrecută în operații I/O pe întreaga durată de viață a sistemului.

#### Soluție

Aplicăm legea lui Amdahl pentru 90% din task cu speedup de 10, 100, 1000 și 10000 peste o perioadă de 20 de ani. Pe parcursul acestor upgrade-uri, timpul de funcționare a fost redus de la originalul 1 la 0.1 + 0.9/10 = 0.19, 0.109, 0.1009 și 0.10009, deci fracția de timp petrecut în operații I/O este 52.6, 91.7, 99.1 respectiv 99.9%. Ultimele două upgrade-uri de CPU nu au ajutat foarte mult.





#### Tipuri de Input/Output Benchmarking



#### Benchmarking pentru supercomputing I/O

Citirea unei cantități mari de date de intrare Scrierea multor instanțe pentru checkpointing Salvarea unui set foarte mic de rezultate Productivitatea I/O, în MB/s, e importantă

#### Benchmarking pentru procesarea tranzacțiilor I/O

Bază de date imensă dar fiecare tranzacție este de mici dimensiuni Câteva (2-10) accesuri la disc per tranzacție

Rata I/O (accese la disc pe secundă) este importantă

#### Benchmarking pentru file system I/O


Crearea unui fișier, managementul directoarelor, indexare... Benchmark-urile sunt de obicei specifice domeniului





### Adresarea perifericelor I/O



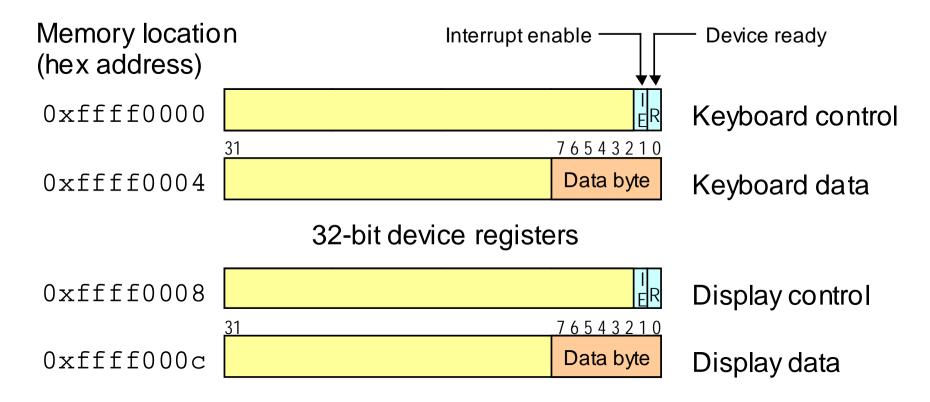


Registre de control și date pentru tastatură și unitatea de display la procesorul MiniMIPS





### Hardware pentru adresarea I/O



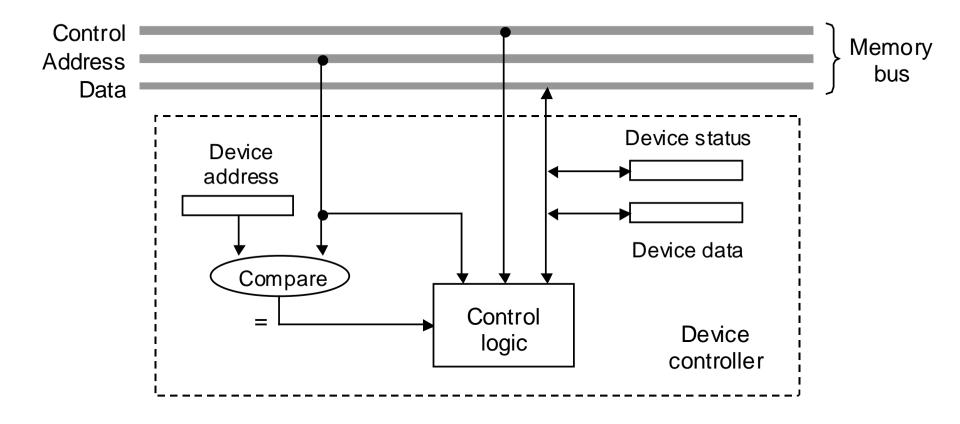

Logica de adresare pentru un controller I/O






# Citirea datelor dintr-un periferic I/O



Exemplu de cod pentru procesorul MiniMIPS care așteaptă până când tastatura are de transmis un simbol apoi citește simbolul respectiv în registrul \$v0.

### Soluție

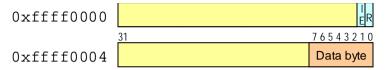

Programul examinează în continuu registrul de control al tastaturii și iese din ciclul de "busy waiting" atunci când bitul R a fost activat.

```
lui $t0,0xffff # put 0xffff0000 in $t0
idle: lw $t1,0($t0) # get keyboard's control word
andi $t1,$t1,0x0001 # isolate the LSB (R bit)
beq $t1,$zero,idle # if not ready (R = 0), wait
lw $v0,4($t0) # retrieve data from keyboard
```

Acest tip de citire este potrivit numai dacă procesorul așteaptă un input critic de la utilizator și nu poate continua în absența acestuia.






### Scrierea de date într-un periferic I/O



Exemplu de secvență de cod pentru procesorul MiniMIPS pentru scrierea în unitatea de afișare. Programul așteaptă până când unitatea de display este gata să accepte un nou simbol apoi transferă conținutul registrului \$a0

### Soluție

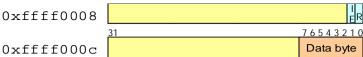

Programul examinează în continuu registrul de control al unității de display și iese din ciclul de busy waiting atunci când bitul R este activat de periferic.

```
lui $t0,0xffff # put 0xffff0000 in $t0
idle: lw $t1,8($t0) # get display's control word
andi $t1,$t1,0x0001 # isolate the LSB (R bit)
beq $t1,$zero,idle # if not ready (R = 0), wait
sw $a0,12($t0) # supply data to display unit
```

Acest tip de scriere este potrivit doar dacă ne permitem să avem un procesor dedicat scrierii în unitatea de display.





# I/O planificat: Polling



Ce procent din timpul de execuție al unui procesor de 1GHz este petrecut în polling dacă fiecare acces durează 800 cicli de ceas?

Tastatura trebuie să fie interogată cel puțin de 10 ori pe secundă Unitatea floppy trimite pachete de 4 octeți la o rată de 50 KB/s Hard discul trimite pachete de 4 octeți la o rată de 3 MB/s

### Soluție

Pentru tastatură, împărțim numărul de cicli necesari pentru 10 interogări cu numărul de cicli disponibili într-o secundă:  $(10 \times 800)/10^9 \cong 0.001\%$ 

Unitatea floppy trebuie interogată de 50K/4 = 12.5K ori pe secundă  $(12.5K \times 800)/10^9 \cong 1\%$ 

Unitatea hard disk trebuie interogată 3M/4 = 750K ori pe secundă  $(750K \times 800)/10^9 \cong 60\%$ 





# I/O asincron: Întreruperi



Luăm hard disk-ul din exemplul anterior (transferul de pachete de 4B la 3 MB/s atunci când e activ). Presupunem că discul este activ 5% din timp.

Overhead-ul generat de întreruperea CPU-ului și efectuarea transferului este de 1200 cicli de ceas. Ce procent din timpul total de execuție al unui CPU de 1GHz este petrecut în operații cu hard disk-ul?

### Soluție

Atunci când e activ, hard disk-ul produce 750K întreruperi pe secundă


0.05 × (750K × 1200)/10<sup>9</sup> ≅ 4.5% (în comparație, aveam 60% pt polling) Chiar dacă întreruperea CPU-ului pentru polling generează o penalizare mai mare, din cauză că discul este in general nefolosit, operațiile bazate pe întreruperi duc la performanță mărită.





# Transferul de date I/O și DMA



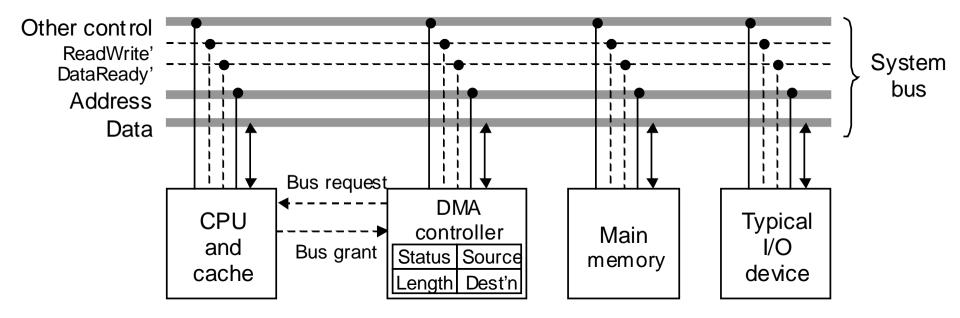


Un controller DMA partajează aceeași magistrală de memorie cu procesorul.





# **Operații DMA**



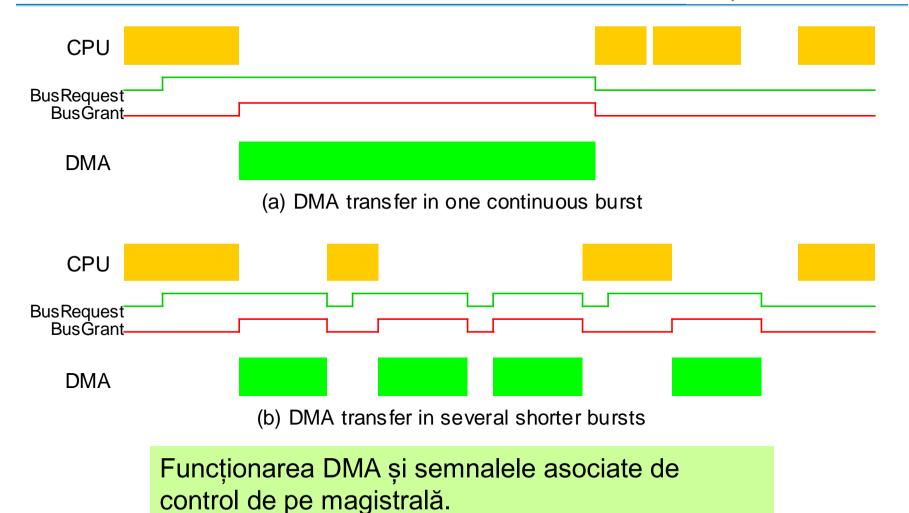






# Îmbunătățirea performanțelor I/O



Lățimea de bandă I/O efectivă pentru o unitate de disc Avem un hard disk cu sectoare de 512B și o latență medie de acces de date de 10ms la rata maximă de transfer de 10MB/s. Afișați grafic variația lățimii de bandă efective pe măsură ce unitatea de transfer de date (bloc de date) variază în dimensiune de la 1 sector (0.5 KB) la 1024 sectoare (500 KB).

### Soluție

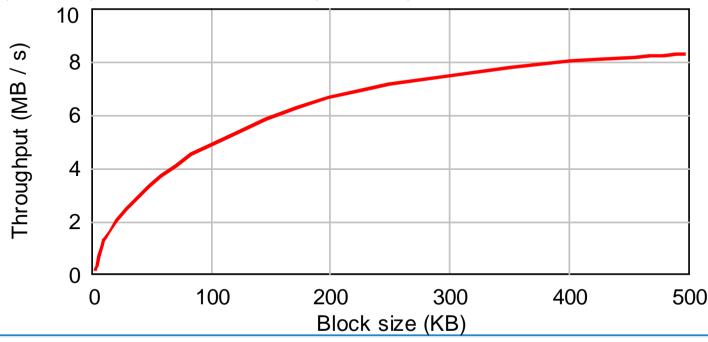





### Calcularea productivității efective



Lățimea de bandă efectivă pentru I/O cu unitatea de disc

Timp total de acces pentru x octeți = 10 ms + xfer time =  $(0.01 + 10^{-7}x)$  s

Timp de acces efectiv pentru un octet =  $(0.01 + 10^{-7}x)/x$  s/B

Rata efectivă de trasfer =  $x/(0.01 + 10^{-7}x)$  B/s


Pentru x = 100 KB: Rata efectivă de transfer =  $10^{5}/(0.01 + 10^{-2}) = 5 \times 10^{6}$ 



Latență medie = 10 ms

Throughput maxim = 10 MB/s



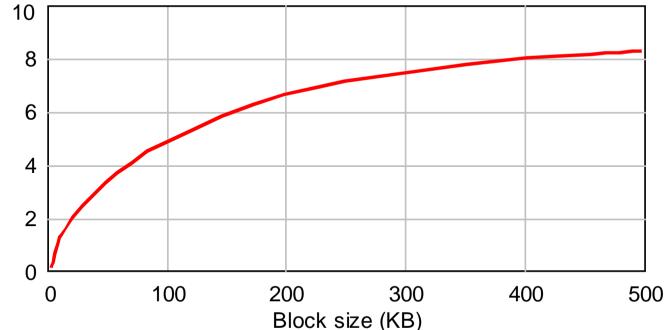






# **Input/Output distribuit**



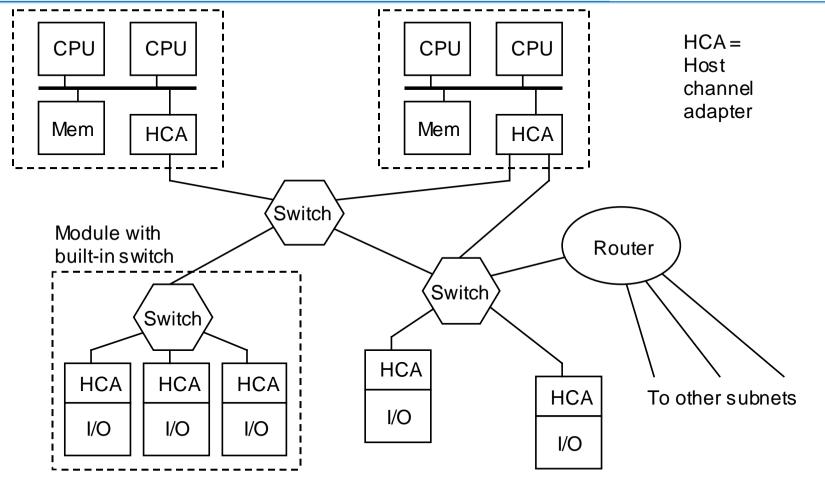

Exemplu de configurație pentru I/O distribuit Infiniband





# Magistrale, legături și interfațare



Magistralele de date partajate sunt des întâlnire în calculatoarele moderne:

- Mai puține fire și conexiuni, flexibilitate și extendabilitate
- Trebuie să implementeze mecanisme de arbitrare și sincronizare

### **Cuprins**


- 1. Legături Intra- și Inter-sistem
- 2. Legături între sisteme
- 3. Protocoale de comunicație pe magistrală
- 4. Arbitrare și performanță
- 5. Interfațare
- 6. Standarde pentru interfațare






# Legături inter și intra-sistem



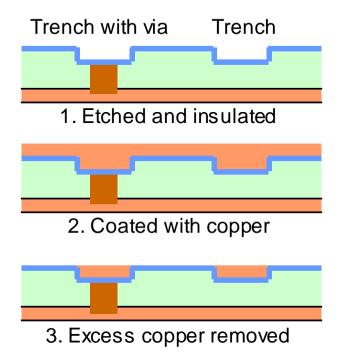

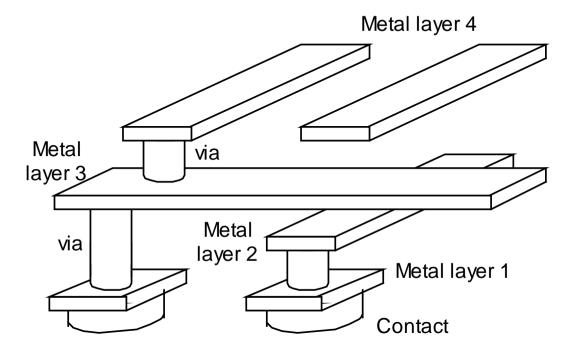

(a) Cross section of layers

(b) 3D view of wires on multiple metal layers


Conectivitatea în interiorul microprocesoarelor și a circuitelor imprimate (PCB) este realizată prin straturi multiple de conductori.




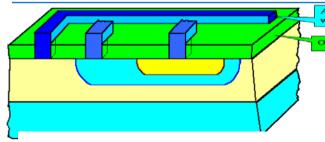
# Straturi multiple metalizate pe un microchip sau un PCB






Elementele active și conexiunile dintre ele

-Chipurile moderne au în jur de 8-9 straturi de conductor metalizat -Straturile superioare conțin de obicei liniile mai lungi sau conexiunile pentru alimentare

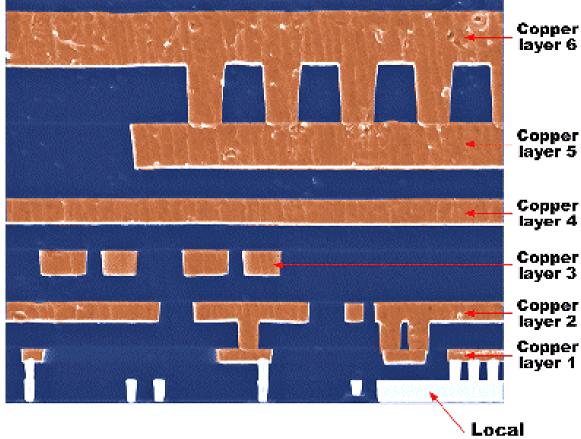Secțiune transversală prin straturile conductoare









### Legături între sisteme



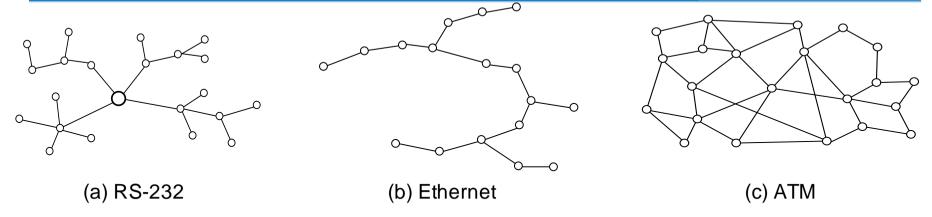
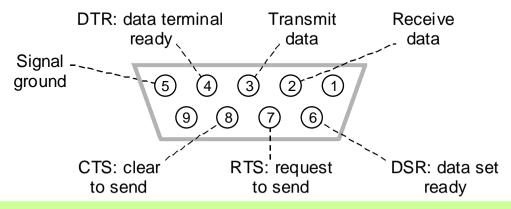
### Exemple de scheme de conexiune pentru diferite protocoale




Interfața serială RS-232. Conectorul de 9 pini și semnalele standard.





### Medii de comunicație a datelor



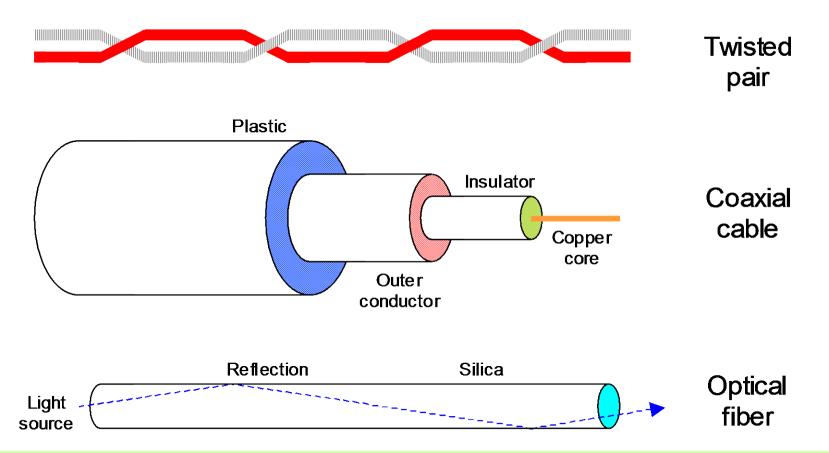

Cele mai folosite medii de comunicație de date pentru transmisia prin cablu.





# Comparație între legăturile dintre sisteme



### Performanțele celor trei protocoale de conectare prezentate


Proprietăți	RS-232	Ethernet	ATM
Lungime maximă segment (m)	~10m	~100m	~1000m
Lungime maximă rețea(m)	~10m ~100m		Nelimitat
Bit rate (Mb/s)	Up to 0.02	10/100/1000	155-2500
Unitate de transmisie (B)	1	~100	53
Latență maximă (ms)	< 1	10-100	100
Domeniul tipic de aplicație	Input/Output	LAN	Backbone
Complexitatea și costul unității	Mic	Mic	Mare





### Magistralele de date



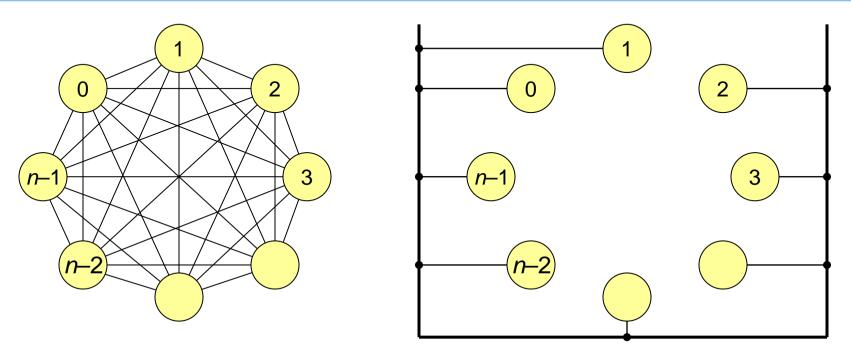

Conexiunile punct la punct dintre n unități necesită n(n-1) canale, sau n(n-1)/2 legături bidirecționale; adică,  $O(n^2)$  legături

Conectivitatea pe bus necesită doar un port de intrare și unul de ieșire pentru fiecare unitate, adică O(n) conexiuni în total.





### Tipuri de magistrale și semnale de date



	Control	Handshaking, direction, transfer mode,
<u> </u>	Address	arbitration,
	Data	one bit (serial) to several bytes
<u>:</u>	Dala /	may be shared

Cele trei tipuri de linii care se găsesc într-o magistrală.

Un sistem ce calcul tipic poate să conțină în jur de 10 magistrale diferite de date:


- 1. Magistrale Legacy: PC bus, ISA, RS-232, port paralel
- 2. Magistrale Standard: PCI, SCSI, USB, Ethernet
- 3. Magistrale Proprietare: acces de mare viteză sau dedicat





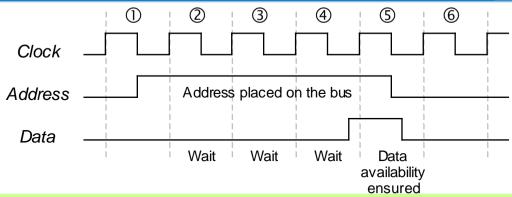
# Protocoale de comunicație pe magistrală




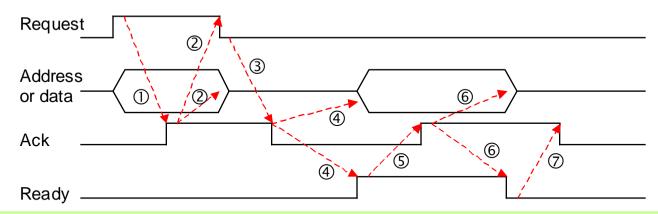
### Magistrală sincronă cu dispozitive de latență fixă.




Handshaking pe o magistrală asincronă pentru o operație de date (e.g., o citire din memorie).





### Exemplu de comunicație pe bus



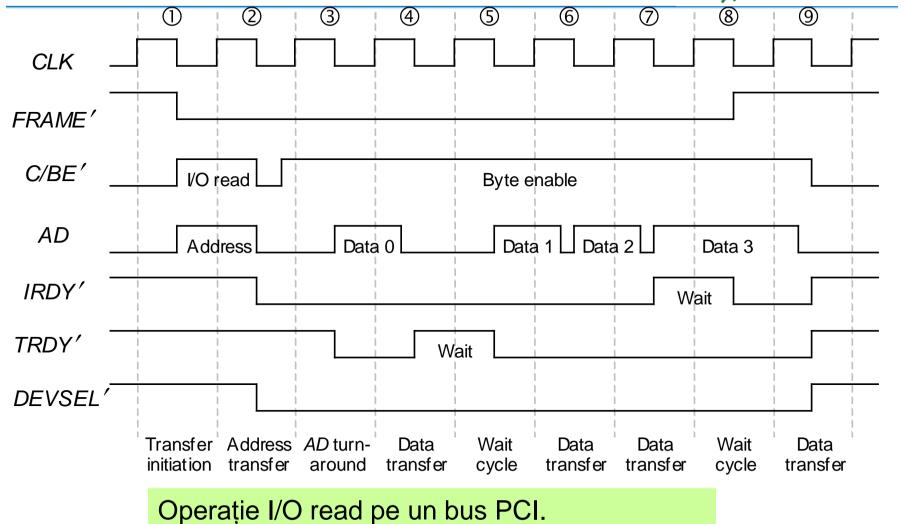





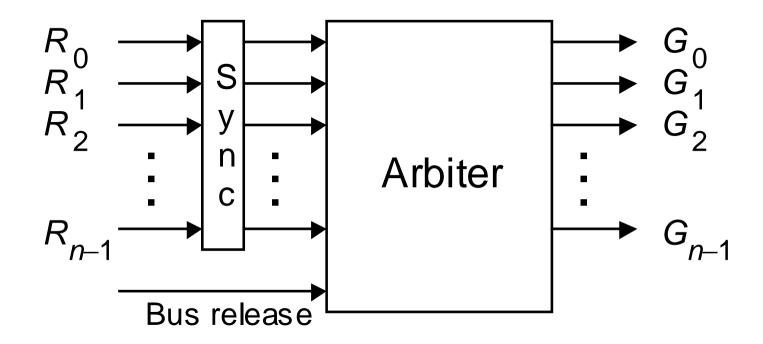
# Arbitrarea accesului la magistrala de date





Structura generalizată a unui arbitru centralizat de magistrală.






# Implementări simple de arbitri



#### **Round robin**

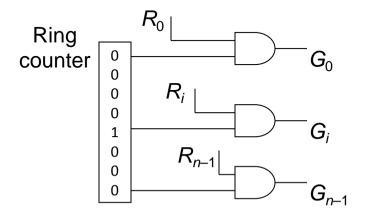


#### Starvation avoidance

Dacă avem priorități fixe, unitățile cu prioritate mică pot să nu aibă niciodată acces la bus (pot să "moară de foame")

Prioritatea trebuie combinată cu un mecanism de asigurare a serviciilor

#### **Fixed-priority**

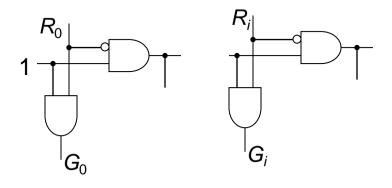

#### **Rotating priority**


Idee: Ordonăm circular unitățile și permitem ca prioritatea cea mai mare să se "rotească" între unități (combinăm un numărător circular cu un circuit de acordare a priorității)





### **Daisy Chaining**



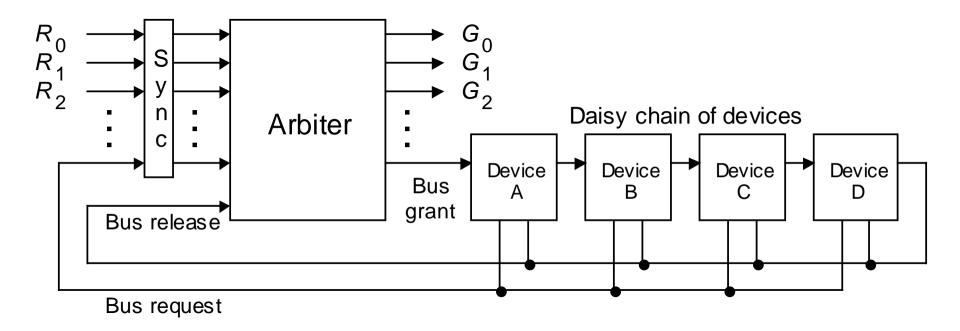


Daisy chaining permite unui arbitru de bus central să acceseze un număr mare de dispozitive care folosesc o resursă partajată.





# Elementele de bază ale interfațării



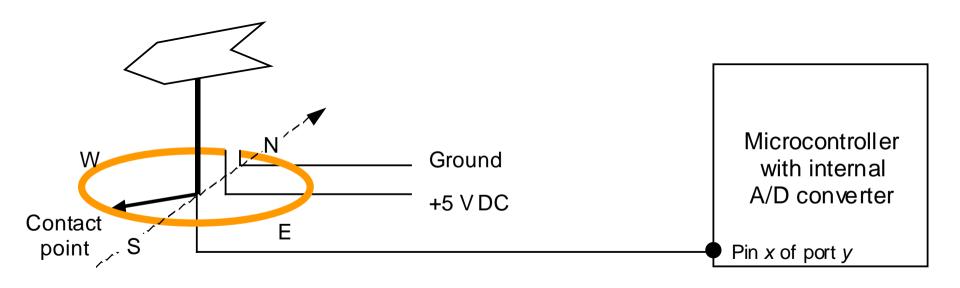

Giruetă care dă o tensiune de ieșire de 0-5V în funcție de direcția vântului.





# Standarde de interfațare



### Sumar a patru dintre cele mai folosite standarde de interfațare

Attributes ↓ Name →	PCI	SCSI	FireWire	USB
Type of bus	Backplane	Parallel I/O	Serial I/O	Serial I/O
Standard designation	PCI	ANSI X3.131	IEEE 1394	USB 2.0
Typical application domain	System	Fast I/O	Fast I/O	Low-cost I/O
Bus width (data bits)	32-64	8-32	2	1
Peak bandwidth (MB/s)	133-512	5-40	12.5-50	0.2-15
Maximum number of devices	1024*	7-31#	63	127\$
Maximum span (m)	< 1	3-25	4.5-72\$	5-30\$
Arbitration method	Centralized	Self-select	Distributed	Daisy chain
Transceiver complexity or cost	High	Medium	Medium	Low


Notes: \* 32 per bus segment; # One less than bus width; \$ With hubs (repeaters)






### **Conectori standard**



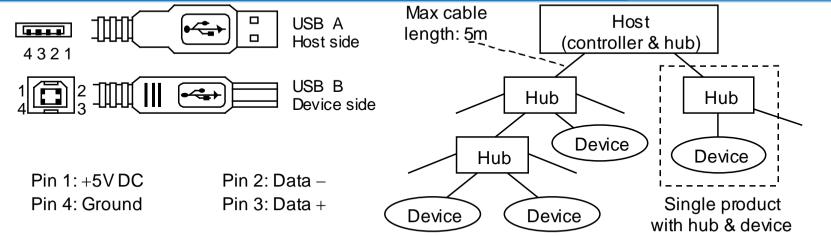

### Conectori USB și structura de conectivitate.

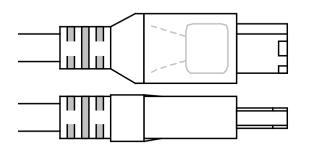



Pin 1: 8-40V DC, 1.5 A

Pin 2: Ground

Pin 3: Twisted pair B -

Pin 4: Twisted pair B +

Pin 5: Twisted pair A -

Pin 6: Twisted pair A+

Shell: Outer shield

Conector IEEE 1394 (FireWire). Același conector este folosit la ambele capete.





### **Acknowledgements**



- These slides contain material developed and copyright by:
  - Arvind (MIT)
  - Krste Asanovic (MIT/UCB)
  - Joel Emer (Intel/MIT)
  - James Hoe (CMU)
  - John Kubiatowicz (UCB)
  - David Patterson (UCB)
- MIT material derived from course 6.823
- UCB material derived from course CS252



